

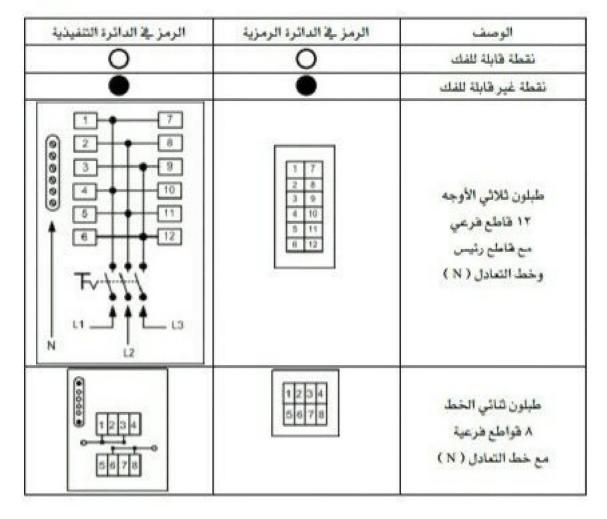


رموزعناصر الآلات الكهربانية:

الرمز في الدائرة التنفيذية	الرمز في الدائرة الرمزية	الوصف
Ħ	0	محول آحادي الوجه بملفين منفصلين
7	******	محول آحادي الوجه قابل للضبط على مراحل عند التشغيل
-	\$	محول ذاتي
7	Ø	محول ذائي قابل للضبط
	†³ ♥ †³	محول ذاتي ثلاثي الأوجه بتوصيل نجمه قابل للضبط
	1-00°	محول ثلاثي نجمة / دلثا
	© #	محول تيار

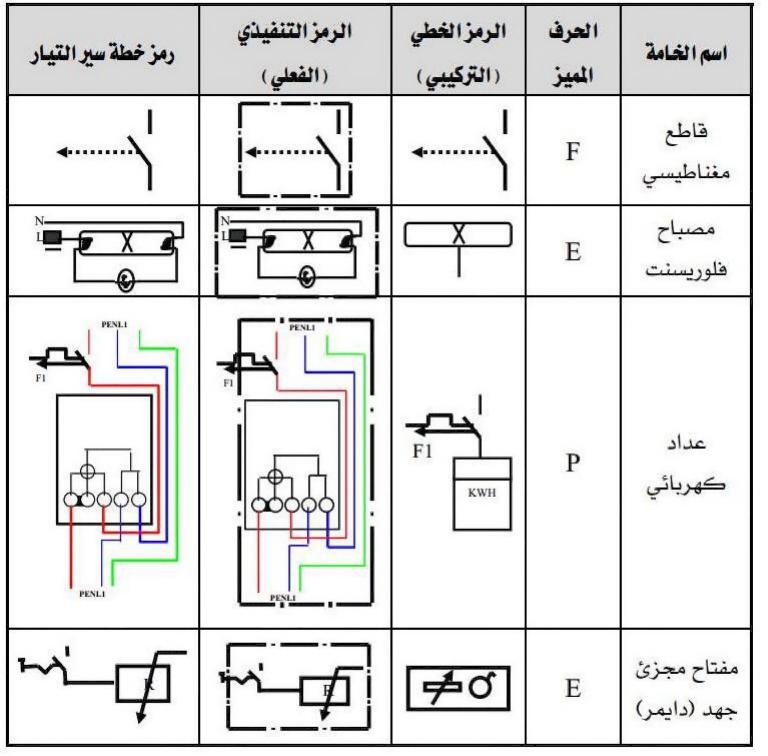


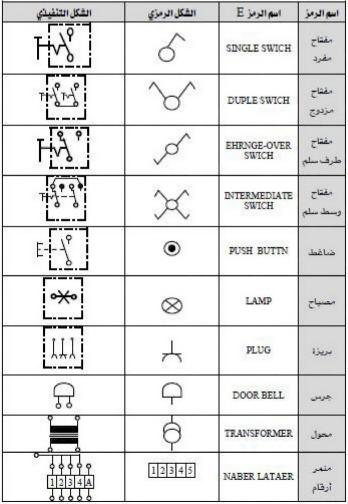




الرموز والمصطلحات الخاصة بالتمديدات المنزلية:


رمز خطة سير التيار	الرمز التنفيذي (الفعلي)	الرمز الخطي (التركيبي)	الحرف الميز	اسم الخامة
П		A	Н	جرس
N PE	L1 N PE	4	X	علبة توزيع
Y¥Y		¥	X	لبريزة (مقبس)
I-~\	7[\sqrt{\sq}}\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	δ	Q	مفتاح مفرد
1-7,1-7,	10,17	გ	Q	مفتاح مزدوج
1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	[\\\\]	\$	Q	مفتاح طرف سلم
1.5		故	Q	مفتاح وسط سلم
ē/	e-7_	9	S	ضاغط

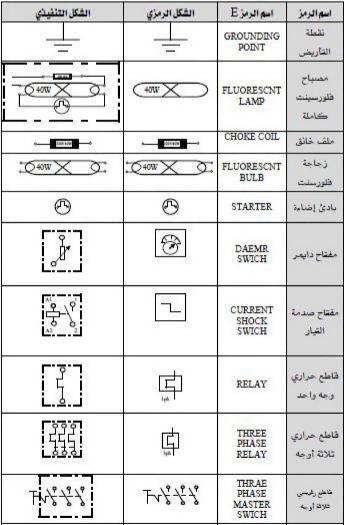


رموزعناصر الآلات الكهربانية:


الرمز في الدائرة التنفيذية	الرمز في الدائرة الرمزية	الوصف
Ħ	0	محول آحادي الوجه بملفين منفصلين
7	******	محول آحادي الوجه قابل للضبط على مراحل عند التشغيل
-	\$	محول ذاتي
7	Ø	محول ذائي قابل للضبط
	†³ ♥ †³	محول ذاتي ثلاثي الأوجه بتوصيل نجمه قابل للضبط
	1-00°	محول ثلاثي نجمة / دلثا
	© #	محول تيار

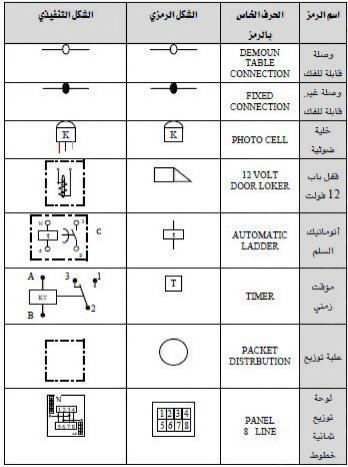

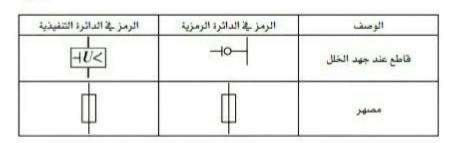

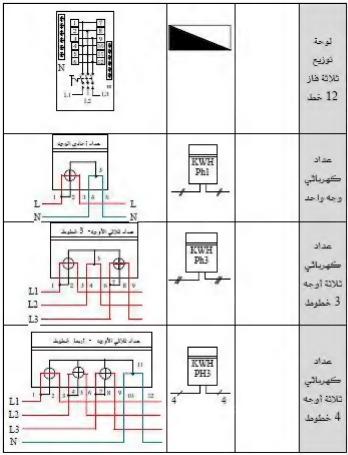



الزمز في الدائرة التنفيذية	الرمز في الدائرة الرمزية	الوصف
مفتاح الفصل يقصل بعد خسس ثوانٍ من وصول التيار للملف	中 €- 7	مفتاح فصل تشغيل متأخر
- [] - []	[3	مفتاح قدرة ثلاثي
中的	1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	مفتاح فابض مع فاطع كهرومنناطيسي بوفاية من زيادة التيار
<u> </u>	7	مفتاح تلامس مع قاطع حراري عند زيادة الثيار
M H		مؤقت زمني يؤخر عند التوصيل
		مؤقت زمني يؤخر عند الغضل
中	4	متمم حراري يعمل عند زيادة الحمل
1>	-	قاطع كهرومغناطيسي ضد زيادة التيار الزائد
I<	-	قاطع كهرومغناطيسي ضد انثيار المنخفض
U<	9	قاطع عند الجهد النخفض

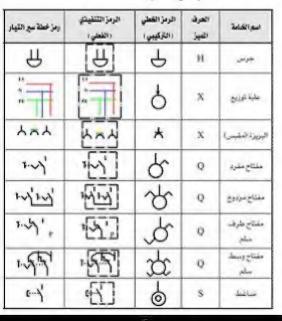

رموز علاصر التحكم والصايلاء

الرمز فخ الدائرة التنفيذية	الرمز في الدائرة الرمزية	الوسنف
-41	-414	مفتاح وصل برجوع تلقائي
**	**	مفتاح فصل برجوع تلقائي
20/v.d		مفتاح وصل بدون رجوع تلقائي
····/	540,00	مفتاح فصل بدون رجوع تلقائي
E\	•	مفتاح تشغيل يدوي (ضاغط) رجوع ذاتي
H	⊢⊞ \	مفتاح تشغيل يدوي مع قفل تشغيل
D./		مفتاح تشغيل ميكانيكي
m>}-\	6>-\	مفتاح تشغيل ميكانيكي يعمل بالقوة الطاردة المركزية
$\Rightarrow \checkmark$	-	مفتاح مع تشقيل ڪهرومغناطيسي
مفتاح الوصل يغلق بعد خمس ثوانٍ من وصل الثيار للف التشغيل	₽€	مفتاح وصل تشغيل مثاخر
عند وصول التيار للطف يصل النقاط ويستمر في التوصيل ثم يفصل بعد ثلاث ثوان ثم فصل اللف	中計	مفتاح وصل لتشغيل متأخر
مفتاح الفصل يقصل هوراً لكنة يوصل من جديد بعد ثلاث ثوانٍ من هسل اللف	中**	مفتاح فصل تشغيل متاخر

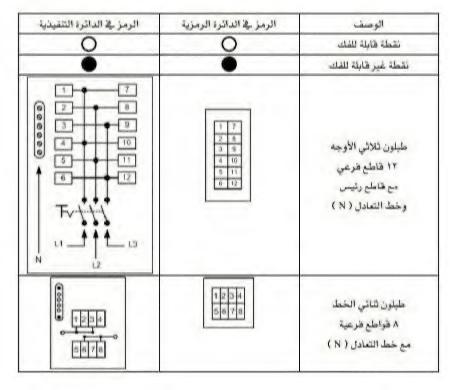

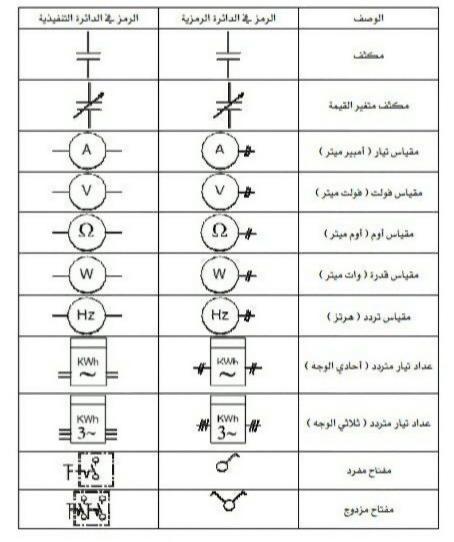



رموز العناصر الأساسية للدوائر الكهربانية:

الرمز في الدائرة التنفيذية	الرمز في الدائرة الرمزية	الوصف
<u>G</u>	<u>~</u> }g	مصدر تیا <mark>ر مستمر</mark>
(E)	~	مصدر تيار متردد
- †-	\dashv ⊢	بطارية أو منبع قدرة تيار مستمر
1.	<u>+</u>	نقطة توصيل أرضي
->>-		مقاومة
- ≫<-		مقاومة متغيرة القيمة
7		ملف
- - -	-	ملف متغير القيمة

